

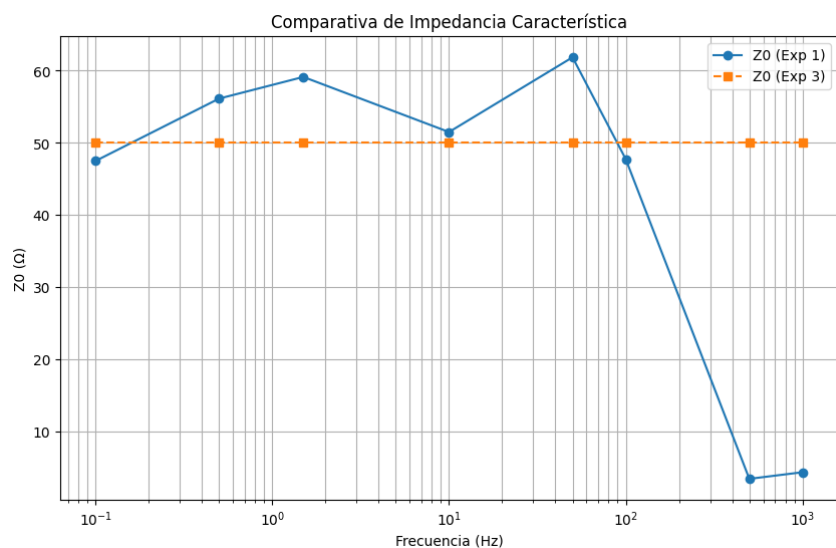


Figure 1: Impedancia característica del atenuador simple.

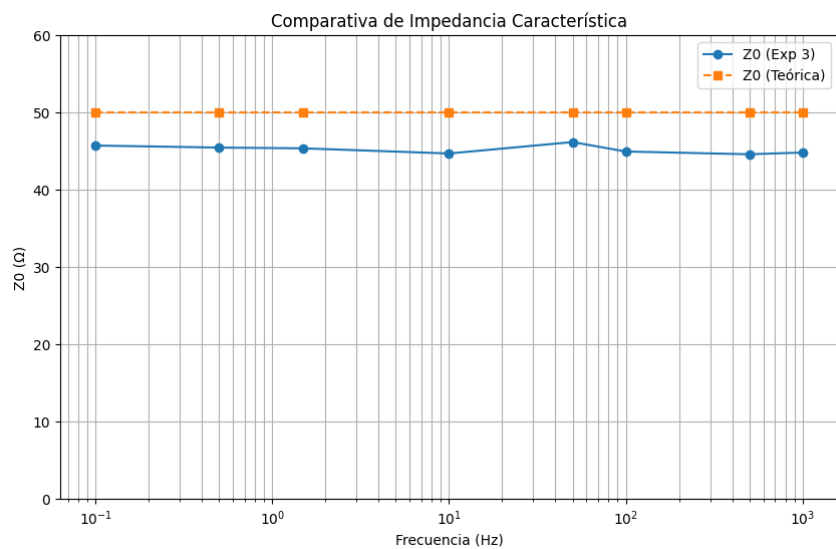


Figure 2: Impedancia característica del atenuador en cascada.

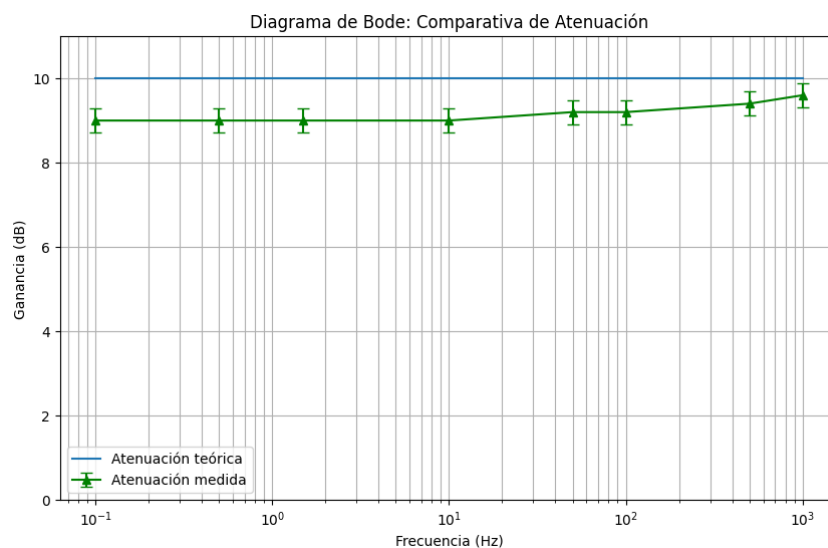


Figure 3: Atenuación del atenuador simple.

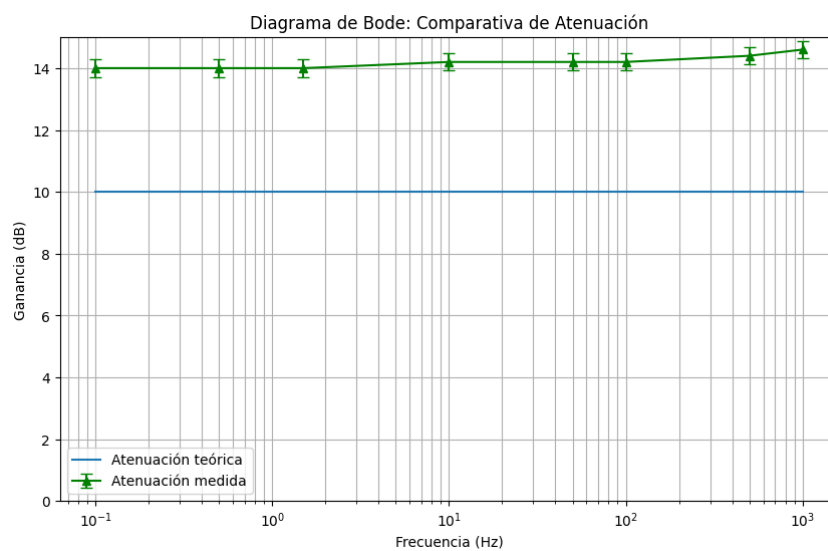


Figure 4: Atenuación del atenuador en cascada.